


Solution de la fiche de TD 2

Exercice N°1 :

$$Z_1 = 0.72 + j0.92 \, \Omega.$$

$$Z_2 = 0.007 + j0.009 \, \Omega.$$

1- Coté primaire (HT) : Z_p

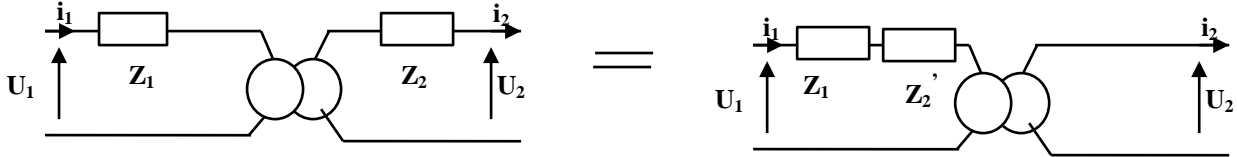


$$Z_p = Z_1 + Z_2' = Z_1 + Z_2/m^2$$

$$m = U_2/U_1 = 240/2400 = 0.1$$

$$Z_p = 1.42 + j1.82 \, \Omega.$$

2- Coté secondaire (BT) : Z_s

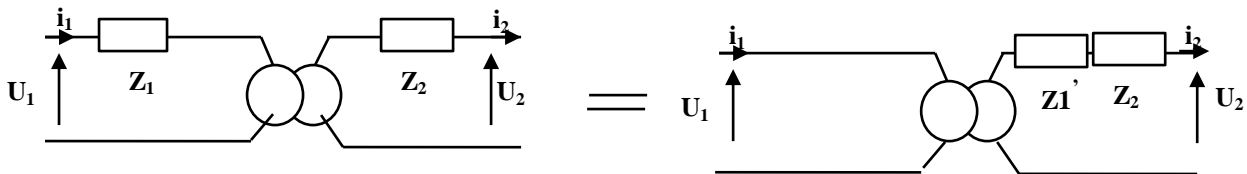

$$Z_s = m^2 Z_1 + Z_2$$

$$Z_s = 0.0142 + j0.0182 \, \Omega.$$

Exercice N°2 :

$$1- m = \frac{U_{20}}{U_{10}} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

$$m = \frac{U_{20}}{U_{10}} = \frac{225}{1500} = 0.15 \quad (\text{transformateur abaisseur})$$

$$I_{2N} = \frac{S_n}{U_{2N}} = \frac{44000}{225} = 195.5 \, \text{A}.$$


$$2- P_F = 300 \, \text{w}$$

$$3- m = \frac{I_{1cc}}{I_{2cc}} \Rightarrow I_{2cc} = I_{1cc} / m = 200 \, \text{A}.$$

$$4- P_c = 225 \, \text{w}.$$

$$5- P_2 = U_2 I_2 \cos \Phi_2 \Rightarrow P_2 = 35.4 \, \text{kw}.$$
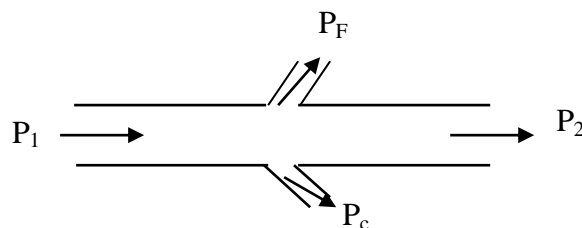
$$6- P_1 = P_2 + \Sigma \text{ pertes} \Rightarrow P_1 = 35.9 \, \text{kw}$$



$$7- \eta = \frac{P_2}{P_1}; \eta = 98.5\%.$$

Exercice N°3 :

1.

1.1 Rapport de transformation :

$$m = U_{20}/U_1 = 44/220 = 0.2.$$

$$N_2 = m * N_1 = 0.2 * 520 = 104 \text{ spires.}$$

1.2

$$r_1 = U_1/I_1 = 5/10 = 0.5 \Omega.$$

$$P_{10} = P_F + r_1 I_{10}^2$$

$$\text{Soit } P_F = P_{10} - r_1 I_{10}^2 = 80 - 0.5 I_{10}^2 = 79.5 \text{ w.}$$

(Les pertes joule pour cet essai sont négligeables, elles représentent 1% des pertes totales).

Les pertes mesurées lors de l'essai en court-circuit sont :

$$P_{1cc} = P_c + P_F$$

$$P_F = K * U_1^2 \Rightarrow K = P_F/U_1^2 = 80/220^2 = 1.65 \cdot 10^{-3} \text{ (pour l'essai à vide)}$$

$$\text{Pour l'essai en court-circuit } U_{1cc} = 40 \text{ v d'où } P_F = 1.65 \cdot 10^{-3} * 40^2 = 2.64 \text{ w}$$

$$\text{Soit } P_c = P_{1cc} - P_F = 250 - 2.64 = 247.4 \text{ w}$$

(Les pertes fer pour cet essai sont négligeables elles représentent 3% des pertes totales).


1.3 Les valeurs de X_S et R_S

$$P_{1cc} = R_S * I_{1cc}^2 \Rightarrow R_S = P_{1cc}/I_{1cc}^2 = m^2 * P_{1cc}/I_{1cc}^2 = 0.2^2 * 250/20^2 = 25 \text{ m}\Omega.$$

$$m U_{1cc} = Z_S * I_{1cc} / m \Rightarrow Z_S = m^2 * U_{1cc}/I_{1cc} = 80 \text{ m}\Omega.$$

$$X_S = \sqrt{Z_S^2 - R_S^2} = 76 \text{ m}\Omega.$$

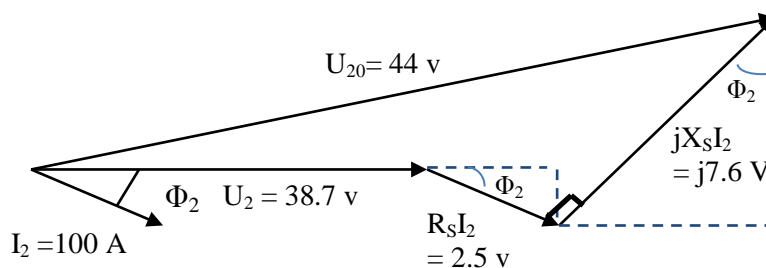2.1 $U_2 = U_{20} - (2.5 * 0.9 + 7.6 * 0.4) = 38.7 \text{ v}$, Le courant I_2 est en retard parce que la charge est inductive



$$P_2 = U_2 * I_2 * \cos \Phi_2 = 3.46 \text{ kw.}$$


2.2

$$P_1 = P_2 + P_F + P_C = 3460 + 80 + 250 = 3.78 \text{ kw.}$$

$$\cos \Phi_1 = P_1 / U_1 I_1 = 3786 / 220 \cdot 20 = \Rightarrow \cos \Phi_1 = 0.86. \quad (I_1 = m \cdot I_2 = 0.2 \cdot 100 = 20 \text{ A})$$

Exercice N°4 :

1- Schéma équivalent à vide

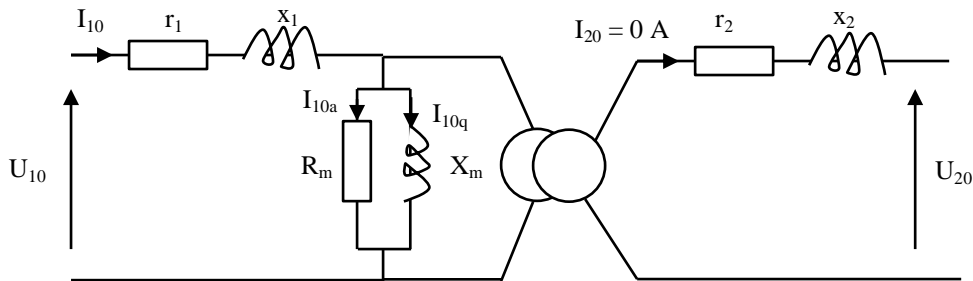

$$P_{10} = U_{10} I_{10} \cos \Phi_{10} = U_{10} I_{10a}$$

$$\cos \Phi_{10} = P_{10} / (U_{10} I_{10}) = 171 / (1400 \cdot 2) = \Rightarrow \cos \Phi_{10} = 0.06107$$

$$I_{10a} = I_{10} \cos \Phi_{10} = 2 \cdot 0.06107 = 0.12214 \text{ A}$$

$$I_{10q} = I_{10} \sin \Phi_{10} = 2 \cdot 0.9981 = 1.99626 \text{ A}$$


$$P_{10} = R_m \cdot I_{10a}^2 = \Rightarrow R_m = P_{10} / I_{10a}^2 = \Rightarrow R_m = 171 / 0.12214^2 = \Rightarrow R_m = 11462.52 \Omega$$

Où

$$R_m = U_{10}^2 / P_{10} = \Rightarrow R_m = 1400^2 / 171 = \Rightarrow R_m = 11462 \Omega$$

$$R_m I_{10a} = X_m I_{10q} = \Rightarrow X_m = R_m I_{10a} / I_{10q} = \Rightarrow X_m = 701.3 \Omega$$

2- Schéma équivalent en court-circuit :

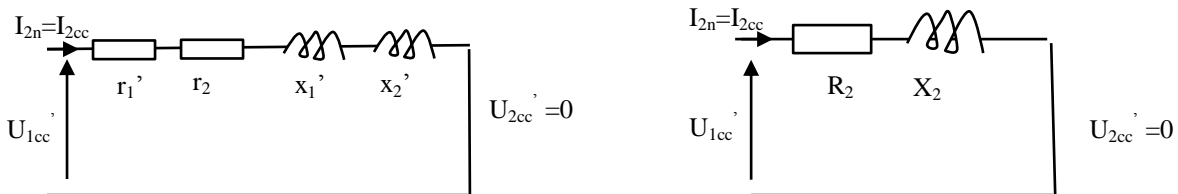

$$U_{1cc}' = m U_{1CC} = 0.1 \cdot 30 = 3 \text{ v.}$$

$$P_c = R_2 I_{2CC}^2 = \Rightarrow R_2 = P_c / I_{2CC}^2 = \Rightarrow R_2 = 400 / 200^2 = \Rightarrow R_2 = 0.01 \Omega.$$

$$r_2 = r_1' = R_2 / 2 = 0.01 / 2 = \Rightarrow r_2 = r_1' = 0.005 \Omega.$$

$$r_1' = m^2 r_1 = \Rightarrow r_1 = r_1' / m^2 = \Rightarrow r_1 = 0.5 \Omega.$$

$$Z_2 = U_{1cc}' / I_{2CC} = 3 / 200 = 0.015 \Omega$$

$$X_2 = \sqrt{Z^2 + R^2} = \sqrt{0.015^2 + 0.01^2} = 0.0112 \Omega$$

$$x_2 = x_1' = X_2 / 2 = 0.01 / 2 = \Rightarrow x_2 = x_1' = 0.056 \Omega.$$

$$x_1' = m^2 x_1 = \Rightarrow x_1 = x_1' / m_2 = \Rightarrow x_1 = 0.56 \Omega.$$

Exercice N°5:

1- Puissance utile du transformateur :

$$P_2 = U_2 I_2 \cos \Phi_2 = 130 \cdot 350 \cdot 1 = \Rightarrow 45500 \text{ w.}$$

2- Pertes totales par effet joule :

$$P_j = r_1 I_1^2 + r_2 I_2^2 = 6 \cdot 10^2 + 0.01 \cdot 350^2 = \Rightarrow P_j = 1825 \text{ w}$$

3- Le rendement

$$\eta = P_2 / (P_2 + \Sigma \text{ pertes}) = 45500 / (45500 + 400 + 1825) = \Rightarrow \eta = 95.5 \%$$

4- $P_F = 400 \text{ w}$ (déterminée à vide)

$$\eta_{\max} \longrightarrow P_F = P_j$$


$$P_j = (m^2 r_1 + r_2) I_2^2$$

\swarrow
 R_S

$$m = N_2 / N_1 = 24 / 840 = 0.0285$$

$$\Rightarrow I_2 = 165 \text{ A}$$
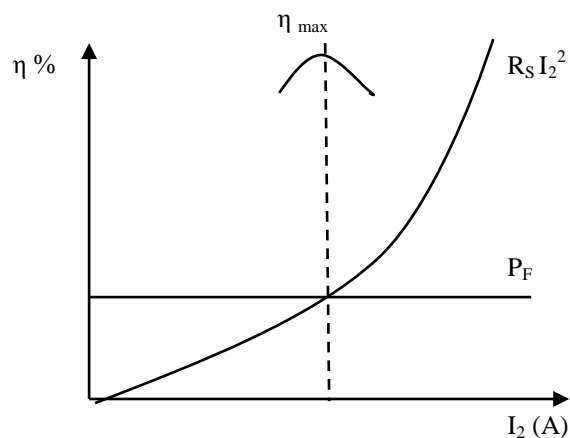
$$\eta_{\max} = \Rightarrow P_F = P_j \text{ (} P_c \text{)} = \Rightarrow \eta_{\max} = 96.4 \%$$



Exercice N°6:

1- Amplitude du champ magnétique

En utilisant le théorème de Boucherot

$$U_1 = 4.44 \cdot N_1 \cdot S \cdot f \cdot \beta, \text{ on déduit}$$

$$\beta = U_1 / (4.44 \cdot N_1 \cdot S \cdot f) = \Rightarrow \beta = 1.6 \text{ T.}$$

2- $N_2 / N_1 = U_2 / U_1 = \Rightarrow N_2 = N_1 \cdot U_2 / U_1 = \Rightarrow N_2 = 595 \text{ spires}$

3- $I_{1n} = S_n / U_{1n} = \Rightarrow I_{1n} = 28 \text{ A}, I_2 = I_{1n} / m = \Rightarrow I_2 = 400 \text{ A.}$

4- Pour un transformateur parfait

$$P_1 = P_2 \text{ et } Q_1 = Q_2$$

$$P_2 = 700 \cdot 350 \cdot 0.6 = 147 \text{ kw} = \Rightarrow P_1 = P_2 = 147 \text{ kw.}$$

$$Q_2 = 700 \cdot 350 \cdot 0.8 = 196 \text{ kVAR} = \Rightarrow Q_1 = Q_2 = 196 \text{ kVAR.}$$

Exercice N°7:

1- En utilisant le théorème de Boucherot

$U_1 = 4.44 * N_1 * S * f * \beta$, on déduit

$$N_1 = U_1 / (4.44 * S * f * \beta) = 5000 / (4.44 * 60 * 10^{-4} * 50 * 1.1) \Rightarrow N_1 = 3413 \text{ spires}$$

2- Rapport de transformation m et le nombre de spires secondaire N_2

$$m = U_{20} / U_1 = 230 / 5000 = 0.046$$

$$N_2 = m * N_1 \Rightarrow N_2 = 0.046 * 3413 = 157 \text{ spires}$$

3- facteur de puissance à vide de ce transformateur $\cos \Phi_{10}$

$$P_{10} = U_1 \cdot I_{10} \cdot \cos \Phi_{10} \Rightarrow \cos \Phi_{10} = P_{10} / (U_1 \cdot I_{10}) \Rightarrow \cos \Phi_{10} = 250 / (5000 * 0.5) \Rightarrow \cos \Phi_{10} = 0.1.$$

$$4- S_n = U_{2n} I_{2n} = U_{1n} I_{1n} \Rightarrow I_{2n} = S_n / U_{2n} \Rightarrow I_{2n} = 91.3 \text{ A.}$$

$$5- R_s = P_{1cc} / I_{2cc}^2 = 300 / 91.3^2 \Rightarrow R_s = 36 \text{ m}\Omega.$$

$$6- Z_s = m * U_{1cc} / I_{2cc} \Rightarrow Z_s = 0.1 \Omega.$$

$$X_s = \sqrt{Z_s^2 + R_s^2} = 94 \text{ m}\Omega.$$

7- Rendement de ce transformateur:

Il faut d'abord déterminer la tension au borne de la charge U_2 en utilisant la méthode graphique :

$$\Delta U_2 = U_{20} - U_2 = R_s I_2 \cos \Phi_2 + X_s I_2 \sin \Phi_2$$

$$\Delta U_2 = 36 * 10^{-3} * 91.3 * 0.83 + 94 * 10^{-3} * 91.3 * 0.56 \Rightarrow \Delta U_2 = 7.51 \text{ v}$$

$$U_2 = U_{20} - \Delta U_2 = 230 - 7.51 = 222.5 \text{ v.}$$

$$P_2 = U_2 I_2 \cos \Phi_2 = 222.5 * 91.3 * 0.83 = 16.860 * 10^3 \text{ w}$$

$$P_1 = P_2 + \Sigma \Delta p = 16.86 * 10^3 + 250 + 300 = 17.41 * 10^3$$

$$\text{Le rendement } \eta = P_2 / P_1 \Rightarrow \eta = 96.8 \text{ \% .}$$