


## Solution TD N2 (puissance monophasé)

### Exercice N1

#### Puissance active et réactive et apparente de l'installation

$$\cos \varphi_M = 0.8 \Rightarrow \varphi_M = 36.87^\circ \Rightarrow \sin \varphi_M = 0.6 \Rightarrow \tan \varphi_M = 0.75$$


1-

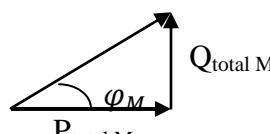Composants	Puissance Active P	Puissance Réactive Q
Lampes	$P_{\text{total L}} = 20 * 100 = 2 \text{ KW}$	$Q_{\text{total L}} = 0 \text{ VAR}$
Moteurs	$P_{\text{total M}} = 3 * 1.5 = 4.5 \text{ KW}$	 $Q_{\text{total M}} = \tan \varphi_M * P_{\text{total M}} = 4.5 * 0.75 = 3.37 \text{ KVAR}$
Installation	$P_{t\text{Ins}} = 2 + 4.5 = 6.5 \text{ KW}$	$Q_{t\text{Ins}} = 3.37 \text{ KVAR}$

$$S_{t\text{Ins}} = \sqrt{P_{t\text{Ins}}^2 + Q_{t\text{Ins}}^2} = \sqrt{6.5^2 + 3.37^2} = 7.32 \text{ KVA}$$
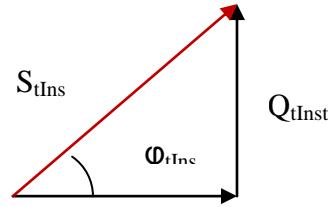
#### 2- facteur de puissance

$$\cos \varphi_{t\text{Ins}} = \frac{P_{t\text{Ins}}}{S_{t\text{Ins}}} = \frac{6.5}{7.32} = 0.89$$



#### 3- courant de ligne

$$S_{t\text{Ins}} = U \times I_{t\text{Ins}} \Rightarrow I_{t\text{Ins}} = \frac{S}{U} = \frac{7.32 \times 10^3}{230} = 31.78 \text{ A}$$


#### 4- Nouveau courant de ligne $I_{2\text{Ins}}$

$$S_{t\text{Ins}} = U \times I_{t\text{Ins}} = P_t \times \cos \varphi_{t\text{Ins}}$$

$$S_{2\text{Ins}} = U \times I_{2\text{Ins}} = P_t \times \cos \varphi_{2\text{tIns}}$$

$$\frac{U \times I_{t\text{Ins}}}{U \times I_{2\text{Ins}}} = \frac{P_t \times \cos \varphi_{t\text{Ins}}}{P_t \times \cos \varphi_{2\text{tIns}}}$$
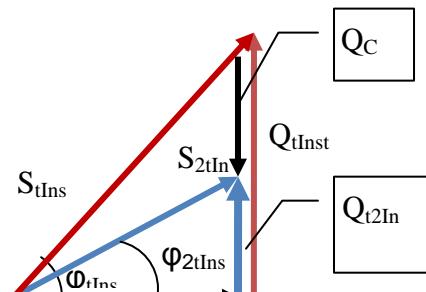
$$I_{2\text{Ins}} = \frac{I_{t\text{Ins}}}{\cos \varphi_{t\text{Ins}}} \cos \varphi_{2\text{tIns}} = \frac{0.93 \times 31.78}{0.89} = 33.20 \text{ A}$$



## Solution TD N2 (puissance monophasé)

### **Exercice N2**

#### **1- L'intensité du courant $I_{Inst}$**

<b>Composants</b>	<b>Puissance Active P</b>	<b>Puissance Réactive Q</b>
moteur	$P_{total M}=2 \text{ KW}$	$Q_{total M} = \operatorname{tg} \varphi_M * P_{total M} = 2 * 0.88 = 1.76 \text{ KVAR}$
Radiateur	$P_{total R} = 3.0 \text{ KW}$	$Q_{total R} = 0 \text{ KARV}$
Installation	$P_{tIns} = 2+3=5 \text{ KW}$	$Q_{tIns} = 1.76 \text{ KVAR}$

$$S_{tInst} = \sqrt{P_{tIns}^2 + Q_{tIns}^2} = \sqrt{5^2 + 1.76^2} = 5.30 \text{ KVA}$$



$$S_{tIns} = U \times I_{ins} \triangleright I_{tIns} = \frac{S}{U} = \frac{5.30 \times 10^3}{220} = 24 \text{ A}$$

#### **2- Facteur de puissance de l'ensemble $\cos\varphi_{Ins}$**

$$\cos\varphi_{tIns} = \frac{P_{tIns}}{S_{tIns}} = \frac{5}{5.3} = 0.94$$

### **Exercice N3**


#### **1-Puissance active et réactive et apparente de l'installation**
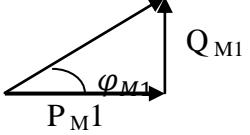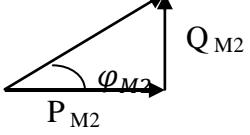
<b>Composants</b>	<b>Puissance Active P</b>	<b>Puissance Réactive Q</b>
Lampes	$P_{total L}=20*100=2 \text{ KW}$	$Q_{total L}=0 \text{ VAR}$
Moteur M1	$P_{M1} = 800 \text{ W}$	 $Q_{M1} = \operatorname{tg} \varphi_{M1} * P_{M1} = 800 * 0.75 = 600 \text{ VAR}$
Moteur M2	$P_{M2} = 1 \text{ KW}$	 $Q_{M2} = \operatorname{tg} \varphi_{M2} * P_{M2} = 1000 * 0.485 = 480 \text{ VAR}$
Installation	$P_{tIns} = 2000+800+1000=3.8 \text{ KW}$	$Q_{tIns} = 600+480= 1080 \text{ VAR}$

$$S_{tInst} = \sqrt{P_{tIns}^2 + Q_{tIns}^2} = \sqrt{3.8^2 + 1.08^2} = 3.95 \text{ KVA}$$

## Solution TD N2 (puissance monophasé)
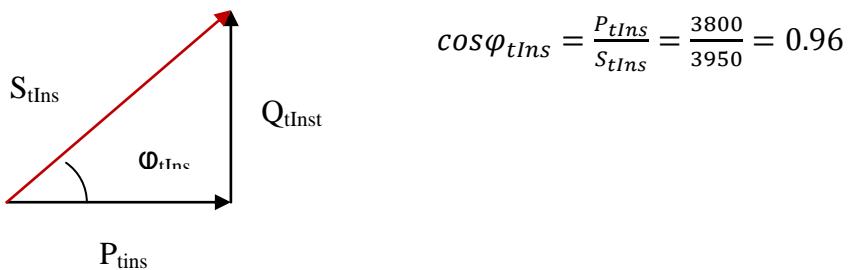
### 2- Facteur de puissance de l'ensemble $\cos\varphi_{tIns}$




### Exercice N4

#### 1-Puissance active et réactive et apparente de l'installation

Composants	Puissance Active P	Puissance Réactive Q
Lampes	$P_{\text{total L}} = 30 * 100 = 3 \text{ KW}$	$Q_{\text{total L}} = 0 \text{ VAR}$
Moteurs	$P_{\text{total M}} = 2 * 2 = 4 \text{ KW}$	$Q_{\text{total M}} = \tan \varphi_M * P_{\text{total M}} = 4 * 1.02 = 4080 \text{ VAR}$
Installation	$P_{tIns} = 3 + 4 = 7 \text{ KW}$	$Q_{tIns} = 0 + 4080 = 4.08 \text{ KVAR}$

$$S_{tInst} = \sqrt{P_{tIns}^2 + Q_{tIns}^2} = \sqrt{7^2 + 4.08^2} = 8.102 \text{ KVA}$$
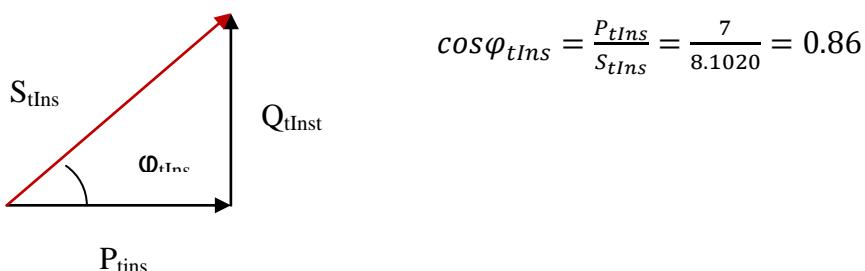
### 2-Facteur de puissance de l'ensemble $\cos\varphi_{tIns}$



## Solution TD N2 (puissance monophasé)


### 3- courant de ligne

$$S_{tIns} = U \times I_{Ins} \triangleright \quad I_{tIns} = \frac{S}{U} = \frac{8.102}{220} = 36.26 A$$
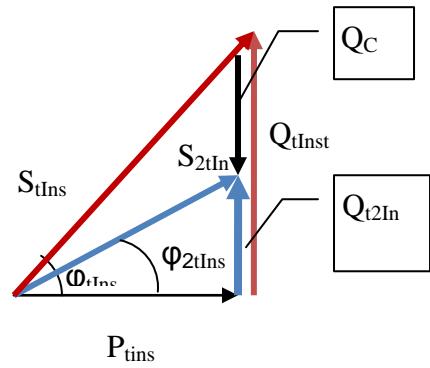
### 4- capacité du condensateur

$$\cos \varphi_{tIns} = 0.86 \Rightarrow \tan \varphi_{tIns} = 0.59$$

$$\cos \varphi_{2t2ns} = 0.96 \Rightarrow \tan \varphi_{2t2ns} = 0.395$$



$$Q_C = X_c \times I_{2tInst}^2 = X_c \times \left( \frac{U}{X_C} \right)^2 = \frac{U^2}{X_C}$$

$$X_c = \frac{1}{C\omega}$$

$$Q_C = \frac{U^2}{\frac{1}{C\omega}} = U^2 C \omega \Rightarrow C = \frac{Q_C}{U^2 \omega} = \frac{Q_C}{U^2 \times 2 \times \pi \times f}$$

$$Q_C = Q_{tIns} - Q_{t2Ins} = Q_{tInst} - P_{tIns} \times \tan \varphi_{2t2ns}$$

$$= 4.08 - 7 \times 0.395 = 1.315 \text{ KVAR}$$

$$C = \frac{1.315}{220^2 \times 2 \times \pi \times 50} = 8.65 \times 10^{-5} \text{ F ou } 0.865 \mu\text{F}$$